


Họ và tên thành viên 1: **Nguyễn Việt Dũng**

MSSV thành viên 1: **23520338**


Lớp: **CE213.Q12**

LAB 1

Thiết kế một mạch đếm đồng bộ có chu trình đếm như sơ đồ mã hóa theo mã số sinh viên (23520338)

 

 Hình 2-1 Sơ đồ chuyển trạng thái của bộ đếm



I. Các Module của mạch :

- lab1 (module chính xử lý mạch đếm)

1. Khai báo biến

```
1  module lab1 (in, cnt, load_en, clk, rst, out);
2  input      [3:0] in;
3  input      [1:0] cnt;
4  input      load_en, clk, rst;
5  output reg [3:0] out;
6
7  reg        [2:0] state, n_state;
```

- in : 1 số trong mã số sinh viên (ví dụ 2, 3, 5,)
- cnt : vị trí của số trong mã số nếu có trùng
- load_en : tín hiệu cho phép nhập
- clk : Clock chạy của mạch
- rst : reset mức thấp
- out : 1 số trong mã số sinh viên
- state: trạng thái hiện tại
- n_state: trạng thái kế tiếp

2. Định nghĩa các trạng thái

```
8
9  parameter state0 = 3'b000;
10 parameter state1 = 3'b001;
11 parameter state2 = 3'b010;
12 parameter state3 = 3'b011;
13 parameter state4 = 3'b100;
14 parameter state5 = 3'b101;
15 parameter state6 = 3'b110;
16 parameter state7 = 3'b111;
17
```

3. Định nghĩa các số trong mã số sinh viên

```
18 parameter mssv0 = 4'b0010; // 2
19 parameter mssv1 = 4'b0011; // 3
20 parameter mssv2 = 4'b0101; // 5
21 parameter mssv3 = 4'b0010; // 2
22 parameter mssv4 = 4'b0000; // 0
23 parameter mssv5 = 4'b0011; // 3
24 parameter mssv6 = 4'b0011; // 3
25 parameter mssv7 = 4'b1000; // 8
26
```

4. Đoạn mã này thực hiện việc chuyển đổi trạng thái của hệ thống

```

27 always @(posedge clk or negedge rst) begin
28     if (!rst)
29         state <= state0;
30     else
31         state <= n_state;
32 end
33

```

5. Đoạn mã chuyển các trạng thái theo chu trình và theo input nhập đồng bộ

```

34 always @(*) begin
35     if (load_en)
36     case (in)
37     4'd2: begin
38         if (cnt == 2'd0)
39             n_state = state0;
40         else
41             n_state = state3;
42     end
43     4'd3: begin
44         if (cnt == 2'd0)
45             n_state = state1;
46         else if (cnt == 2'd1)
47             n_state = state5;
48         else
49             n_state = state6;
50     end
51     4'd5: n_state = state2;
52     4'd0: n_state = state4;
53     4'd8: n_state = state7;
54     default: n_state = state0;
55 endcase

```

```
56     else
57     case (state)
58         state0: n_state = state6;
59         state1: n_state = state6;
60         state2: n_state = state7;
61         state3: n_state = state0;
62         state4: n_state = state7;
63         state5: n_state = state2;
64         state6: n_state = state4;
65         state7: n_state = state3;
66         default: n_state = state0;
67     endcase
68 end
```

6. Đoạn mã giải mã từ state sang số trong mã số sinh viên

```
70 always @(*) begin
71     case(state)
72         state0: out = 4'd2;
73         state1: out = 4'd3;
74         state2: out = 4'd5;
75         state3: out = 4'd2;
76         state4: out = 4'd0;
77         state5: out = 4'd3;
78         state6: out = 4'd3;
79         state7: out = 4'd8;
80         default: out = 4'd2;
81     endcase
82 end
83 endmodule
```

- clk_div_1hz (module chia tần số 50Mhz về 1Hz)

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ VỚI HDL

```
1  module clk_div_lhz (clk_50m, rst_n, clk_lhz);
2      input wire clk_50m;
3      input wire rst_n;
4      output reg clk_lhz;
5
6      reg [25:0] cnt;
7
8      always @(posedge clk_50m or negedge rst_n) begin
9          if (!rst_n)
10             {cnt, clk_lhz} <= 27'd0;
11          else if (cnt == 26'd24_999_999)
12             {cnt, clk_lhz} <= {26'd0, ~clk_lhz};
13          else
14             cnt <= cnt + 1'b1;
15      end
16
17 endmodule
```

- seg7_decoder (module chuyển số hex sang các giá trị của led 7 đoạn)

```
1  module seg7_decoder (bin ,seg);
2      input [3:0] bin;
3      output reg [6:0] seg; // {g,f,e,d,c,b,a}
4
5      always @(*) begin
6          case (bin)
7              4'd0: seg = 7'b1000000;
8              4'd1: seg = 7'b1111001;
9              4'd2: seg = 7'b0100100;
10             4'd3: seg = 7'b0110000;
11             4'd4: seg = 7'b0011001;
12             4'd5: seg = 7'b0010010;
13             4'd6: seg = 7'b0000010;
14             4'd7: seg = 7'b1111000;
15             4'd8: seg = 7'b0000000;
16             4'd9: seg = 7'b0010000;
17             default: seg = 7'b1111111;
18          endcase
19      end
20 endmodule
```

- final (module kết nối 3 module lại)

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ VỚI HDL

```
1  module final (clk_50m, rst, load_en, in, cnt, hex0);
2      input      clk_50m;
3      input      rst;
4      input      load_en;
5      input  [3:0] in;
6      input  [1:0] cnt;
7      output [6:0] hex0;
8
9      wire clk_lhz;
10     wire [3:0] out;
11
12     // Clock divider
13     clk_div_lhz u_clk (
14         .clk_50m (clk_50m),
15         .rst_n   (rst),
16         .clk_lhz (clk_lhz)
17     );
18
19     // FSM
20     lab1 u_lab1 (
21         .in      (in),
22         .cnt     (cnt),
23         .load_en (load_en),
24         .clk     (clk_lhz),
25         .rst     (rst),
26         .out     (out)
27     );
28
29     // 7-seg
30     seg7_decoder u_hex (
31         .bin (out),
32         .seg (hex0)
33     );
34 endmodule
```

- top_module (module để gán chân cho board de2kit)

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ VỚI HDL

```
1  module top_module ( CLOCK_50, KEY, SW, HEX0, LEDR);
2      input          CLOCK_50;
3      input  [3:0]   KEY;
4      input  [17:0]  SW;
5      output [6:0]   HEX0;
6      output [17:0]  LEDR;
7
8      wire clk_50m;
9      wire rst;
10     wire load_en;
11     wire [3:0] in;
12     wire [1:0] cnt;
13     wire [6:0] hex0;
14
15     assign clk_50m = CLOCK_50;
16     assign rst = KEY[0];
17     assign load_en = SW[6];
18     assign in = SW[3:0];
19     assign cnt = SW[5:4];
20     assign HEX0[6:0] = hex0;
21
22     final u_final (
23         .clk_50m (clk_50m),
24         .rst      (rst),
25         .load_en  (load_en),
26         .in       (in),
27         .cnt      (cnt),
28         .hex0     (hex0)
29     );
30
31 endmodule
```

II. Waveform chạy mô phỏng trên ModelSim (Pre Simulation)

• Testbench

1. Khai báo tín hiệu

```
1  `timescale 1ns/1ps
2
3  module tb_lab1;
4
5      reg  [3:0] in;
6      reg  [1:0] cnt;
7      reg      load_en;
8      reg      clk;
9      reg      rst;
10     wire [3:0] out;
11
```

2. Khởi tạo instance modul

```
12 //=====
13 // DUT
14 //=====
15 labl dut (
16     .in(in),
17     .cnt(cnt),
18     .load_en(load_en),
19     .clk(clk),
20     .rst(rst),
21     .out(out)
22 );
23
```

3. Khởi tạo xung clock (10ns)

```
24 //=====
25 // CLOCK 10ns
26 //=====
27 always #5 clk = ~clk;
```

4. Task load_and_step để load giá trị đầu vào

```
29 //=====
30 // TASK: LOAD + STEP
31 //=====
32 task load_and_step;
33     input [3:0] t_in;
34     input [2:0] t_cnt;
35     begin
36         load_en = 1;
37         in = t_in;
38         cnt = t_cnt;
39         #10; // 1 clock
40         load_en = 0;
41     end
42 endtask
43
```

5. Test các trường hợp

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ VỚI HDL

```
44 //=====
45 // TEST SEQUENCE
46 //=====
47 initial begin
48     // INIT
49     clk      = 0;
50     rst      = 0;
51     load_en  = 0;
52     in       = 0;
53     cnt      = 0;
54
55     //-----
56     // RESET
57     //-----
58     #10 rst = 1;
59
60     //-----
61     // TEST SỐ 2
62     //-----
63     load_and_step(4'd2, 3'd0); // 2 lần 1
64     #20;
65     load_and_step(4'd2, 3'd1); // 2 lần 2
66     #20;
67
68     //-----
69     // TEST SỐ 3
70     //-----
71     load_and_step(4'd3, 3'd0); // 3 lần 1
72     #20;
73     load_and_step(4'd3, 3'd1); // 3 lần 2
74     #20;
75     load_and_step(4'd3, 3'd2); // 3 lần 3
76     #20;
77
78     //-----
79     // TEST SỐ 5
80     //-----
81     load_and_step(4'd5, 3'd0);
82     #20;
```

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ VỚI HDL



```
83
84 //-----
85 // TEST SỐ 0
86 //-----
87 load_and_step(4'd0, 3'd0);
88 #20;
89
90 //-----
91 // TEST SỐ 8
92 //-----
93 load_and_step(4'd8, 3'd0);
94 #20;
95
96 //-----
97 // TEST SỐ 4
98 //-----
99 load_and_step(4'd4, 3'd0);
100 #20;
101 load_and_step(4'd4, 3'd1);
102 #20;
103
104 //-----
105 // TEST SỐ 5 nếu cnt = 1
106 //-----
107 load_and_step(4'd5, 3'd1);
108 #20;
109
110 //-----
111 // CHẠY FSM BÌNH THƯỜNG
112 //-----
113 #10;
114 repeat (8) #10;
115
116 //-----
117 // KẾT THÚC
118 //-----
119 $display("=== END OF TEST ===");
120 #20;
121 $finish;
122 end
```

6. Hiện thị ra màn hình

```
124 //=====
125 // MONITOR
126 //=====
127 initial begin
128     $display(" time | rst load in cnt | state | out");
129     $monitor("%4t | %b %b %d %d | %d | %d",
130             $time, rst, load_en, in, cnt, dut.state, out);
131 end
```

- Waveform

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ VỚI HDL

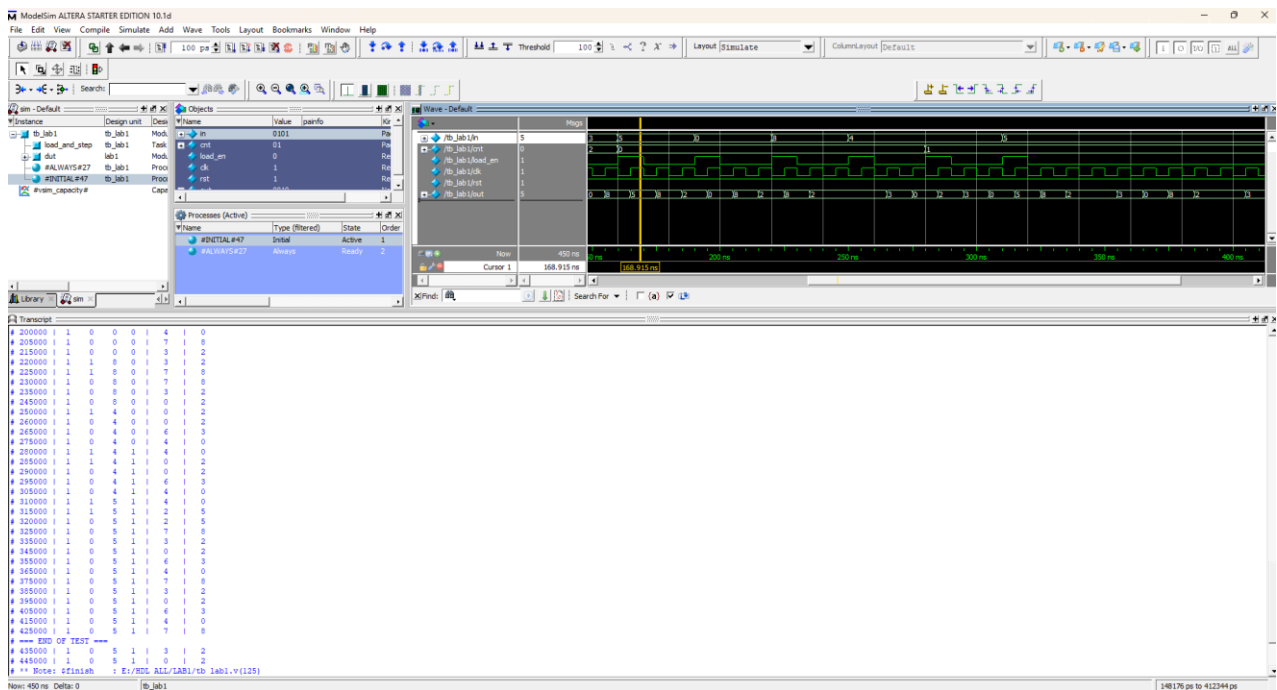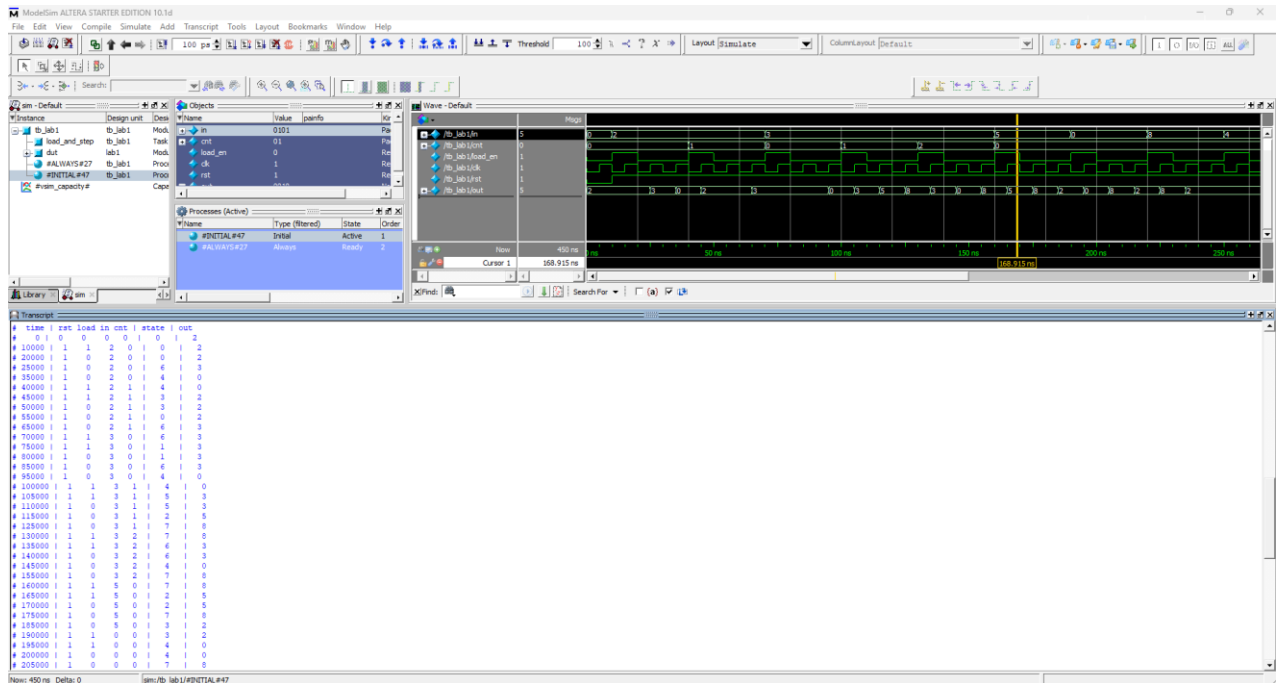

III. Source code

Đường dẫn: [Link github](#)

IV. Video mô phỏng

Đường dẫn: [Link mô phỏng](#)